

# Organizacja i architektura komputerów <sup>1</sup>

## Wykład 5

Piotr Patronik

9 kwietnia 2015

---

<sup>1</sup>(Prawie) dokładna kopia slajdów dr hab inż. J. Biernata

## Dodawanie i odejmowanie (1)

$$x_i \pm y_i \pm c_i = \pm 2c_{i+1} + s_i$$

kod naturalny NB

$$X = \sum_{i=0}^{m-1} x_i 2^i, Y = \sum_{i=0}^{m-1} y_i 2^i \Rightarrow S = \sum_{i=0}^{m-1} s_i 2^i \pm c_m 2^m$$

kod uzupełnieniowy U2

$$X = -x_{m-1} 2^{m-1} + \sum_{i=0}^{m-2} x_i 2^i \quad Y = -y_{m-1} 2^{m-1} + \sum_{i=0}^{m-2} y_i 2^i$$

$\Downarrow$

$$S = -s_{m-1} 2^{m-1} + \sum_{i=0}^{m-2} s_i 2^i \mp (c_m - c_{m-1}) 2^m$$

odejmowanie – dodanie uzupełnienia / dopełnienia z korekcją

$$X - Y = X + (-Y) = X + Y + 1$$

## Zmiana znaku liczby w kodzie U2

$$-X = 0 - X = -1 + 1 - X$$

↓

$$-X = (-1 - X) + 1 = [-2^{m-1} + (2^{m-2} + \dots + 2^1 + 2^0) - X] + 1$$

↓

$$-X = \left[ \left( -2^{m-1} + \sum_{i=0}^{m-2} 2^i \right) - \left( -x_{m-1}2^{m-1} + \sum_{i=0}^{m-2} x_i 2^i \right) \right] + 1$$

↓

$$-X = \left[ - (1 - x_{m-1}) 2^{m-1} + \sum_{i=0}^{m-2} (1 - x_i) 2^i \right] + 1 = \bar{X} + 1$$

algorytmy mnemotechniczne:

- ▶ zaneguj wszystkie bity oryginału i do uzyskanego kodu dodaj pozycyjnie „1”
- ▶ zaneguj wszystkie bity oryginału, oprócz prawostronnego ciągu zer i poprzedzającej go „1” (propagacja dodanej „1” kończy się na pozycji najniższej „1” oryginału)

## Dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych jako rozszerzeń U2

$$|\{x_{m-1}, \dots, x_1, x_0\}_{\text{NB}}| = |\{0, x_{m-1}, \dots, x_1, x_0\}_{\text{U2}}|$$

↓

$(s_m = c_m)$ , ponadto w dodawaniu  $(c_{m+1} = 0)$ , w odejmowaniu  $(c_{m+1} = c_m)$

↓

$$S = -(0 \pm 0)2^m + \sum_{i=0}^{m-1} (x_i \pm y_i) 2^i = \sum_{i=0}^{m-1} s_i 2^i \pm c_m 2^m$$

Odejmowanie liczb naturalnych przez dodanie uzupełnienia

$$-|\{x_{m-1}, \dots, x_1, x_0\}_{\text{NB}}| =$$

$$|\{1, (1 - x_{m-1}), \dots, (1 - x_1), (1 - x_0)\}_{\text{U2}}| + 1$$

↓

$$x_i + (1 - y_i) + c_i = 2c_{i+1} + s_i$$

↓


$$S = -(0 + 1)2^m + \sum_{i=0}^{m-1} (x_i + (1 - y_i)) 2^i + 1 = \sum_{i=0}^{m-1} s_i 2^i - (1 - c_m) 2^m$$

## Uniwersalny sumator kaskadowy (RCA)
 
## odejmowanie – dodanie uzupełnienia

- ▶ w systemie naturalnym – rozszerzenie wirtualne

**wniosek:** można skonstruować sumator uniwersalny




$D = 0$  – dodawanie,  $D = 1$  – odejmowanie

**wskaźnik poprawności (sygnalizacja przekroczenia zakresu):**

- ▶  $C$  – dla kodu naturalnego
- ▶  $V$  – dla kodu uzupełnieniowego
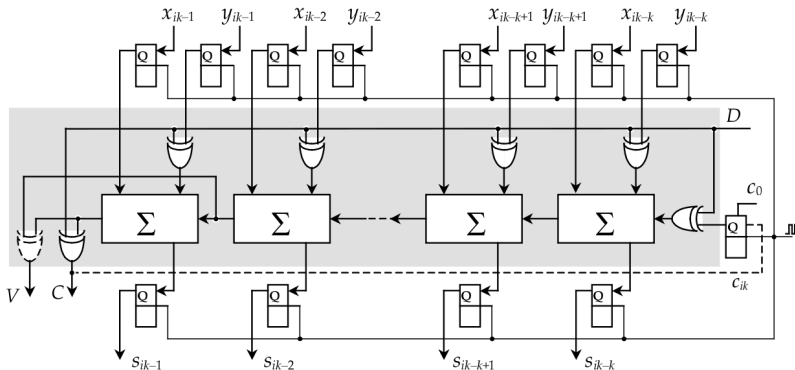
# Rozszerzenie zakresu dodawania/odejmowania

powiązanie kolejnych pozycji – bit przeniesienia




# Szybkość dodawania


- ▶ czas dodawania zależy od *szybkości propagacji przeniesień*

rozwiązania

 - ▶ szybki układ wytwarzania przeniesień – CLA, PPA
- ▶ tworzenie alternatywnych sum dla grup bitów – COSA, CSLA



 
# Propagacja i generowanie przeniesień – intuicje (1)



$c_{out} = 1$  jeśli

 - ▶  $c_{in} = 1$  jest przesyłane przez blok  $AB$  do wyjścia  $c_{out}$
- ▶ wewnątrz bloku  $AB$  jest tworzone  $c_{out} = 1$ , zaś  $c_{in}$  jest dowolne




$c_{out} = 1$  jeśli

- ▶  $c_{in} = 1$  jest przesyłane przez blok  $B$  do  $c_m$  i przez blok  $A$  do  $c_{out}$
- ▶ wewnątrz bloku  $A$  jest wytwarzane  $c_{out} = 1$ , zaś  $c_m$  jest dowolne,
- ▶ wewnątrz bloku  $B$  jest wytwarzane  $c_m = 1$ , następnie przez blok  $A$  jest przekazywane do  $c_{out}$


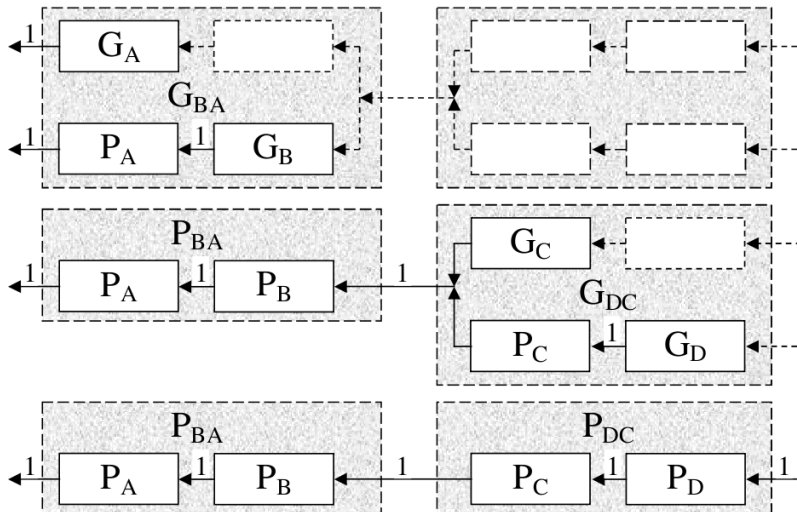
## Propagacja i generowanie przeniesień – intuicje (2)



$$c_{out} = G_A + P_A G_B + P_B P_A c_{in/B} = G_{BA} + P_{BA} c_{in/B}$$

$$c_{out} = G_{BA} + P_{BA} G_{DC} + P_{BA} P_{DC} c_{in/D} = G_{DCBA} + P_{DCBA} c_{in/D}$$

## Funkcje wytwarzania przeniesień i sum

Dla bloku sumatora pomiędzy pozycjami  $i$  oraz  $k$  ( $k \leq s \leq i$ ):

$$c_{k+1} = G_{i,k} + P_{i,k} c_i$$

przy tym  $G_{i,k} = G_{s+1,k} + P_{s+1,k} G_{i,s}$ ,

$$P_{i,k} = P_{i,s} P_{s+1,k}.$$

Ale  $G_{k,k} = g_k = x_k y_k$  i  $P_{k,k} = p_k = x_k + y_k$  lub

$P_{k,k} = h_k = x_k \oplus y_k$ , więc

$$G_{i,k} = g_k + p_k g_{k-1} + \dots + \prod_{j=i+1}^k p_j g_i, \quad P_{i,k} = \prod_{j=1}^k p_j$$

Jeśli  $c_0 = 0$ , to wartość sumy  $s_i$  zależy tylko od funkcji  $G_{0,i-1}$  oraz  $h_i$


$$s_i = h_i \oplus c_i = h_i \oplus G_{0,i-1}$$

- ▶ schemat wyznaczania funkcji  $G_{0,i}$  i  $P_{0,i}$  można optymalizować
- ▶ wszystkie funkcje  $G_{0,i}$  i  $P_{0,i}$  można obliczyć w czasie  $O(\lceil \log_2 n \rceil)$

# Sumatory prefiksowe (PPA)

sumator prefiksowy – *parallel prefix adder*, PPA

$$s_i = h_i \oplus G_{0,i-1}$$

 

Blok GP – wytwarzanie wartości przeniesień  $c_i = G_{0,i-1}$

# Szybkie dodawanie wieloargumentowe

przemienność dodawania

w systemie pozycyjnym mamy

przyśpieszenie dodawania

równoległe działania na poszczególnych pozycjach:

zamiana  $k$  argumentów o tej samej wadze (na danej pozycji)

na  $m$  argumentów o różnych wagach (zapis pozycyjny)

$$\beta^i \left( x_i^{(1)} + x_i^{(2)} + \dots + x_i^{(k)} \right) =$$

$$\beta^i \left( u_i^{(0)} + u_i^{(1)} \beta^1 + \dots + u_i^{(m-1)} \beta^{m-1} \right)$$


$$m = \left\lceil \log_{\beta} [k(\beta - 1) + 1] \right\rceil$$

# Sumator CSA

System dwójkowy:


na jednym poziomie  $k = 3, m = 2$

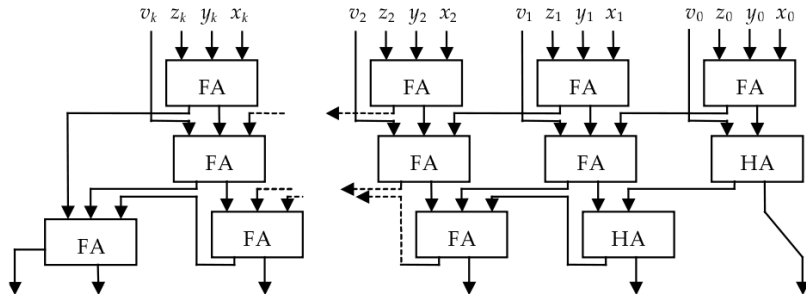Na  $l$  poziomach redukcja  $k_l$  argumentów:  $2(\sqrt{2})^l \leq k_l \leq 2\left(\frac{3}{2}\right)^l$




# Mnożenie

$$XA = \sum_{i=0}^{n-1} A x_i 2^i$$

 

$S/P$  – rejestr sumy częściowej i iloczynu górnego,  $X/P$  – rejestr mnożnika i iloczynu dolnego,  $C$  – przeniesienie,  $A$  – rejestr mnożnej,  $ShR$  – przesunięcie o jedną pozycję w prawo

# Szybkie mnożenie – idea

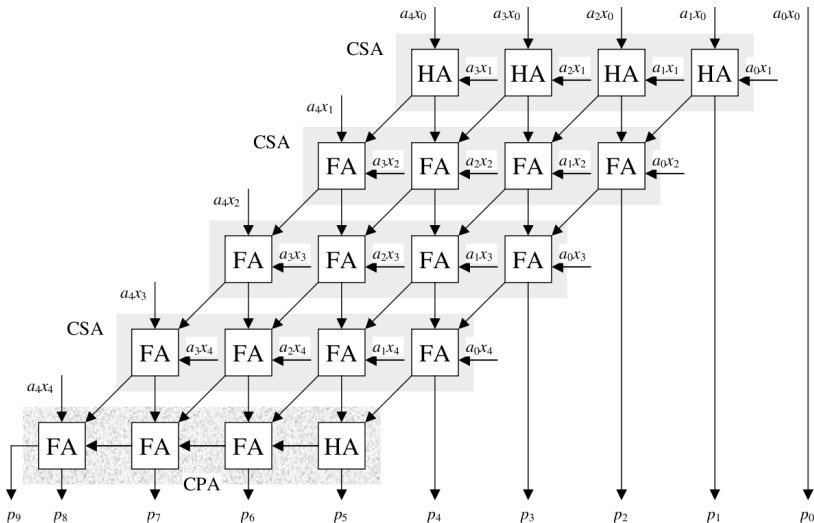

Matryca mnożąca – liniowa struktura drzewa CSA

## Mnożenie w dwójkowym systemie uzupełnieniowym

- ▶ uwzględnianie rozszerzeń – dodatkowe bity
- ▶ zamiana na argumenty dodatnie i korekcja iloczynu

$$\begin{aligned} \text{▶ } B_{U2} &= -b_{m-1}2^{m-1} + \sum_{i=0}^{m-2} b_i 2^i = \\ &= -2^{m-1} + (1 - b_{m-1})2^{m-1} + \sum_{i=0}^{m-2} b_i 2^i = -2^{m-1} + B_{NB}^* \end{aligned}$$

$$\text{▶ } X_{U2} A_{U2} = \sum_{i=0}^{k-2} x_i 2^i A_{U2} + x_{k-1} (-A_{U2}) 2^{k-1}$$


$$\begin{aligned} \text{▶ } x_i A_{U2} &= -x_i a_{m-1} 2^{m-1} + \sum_{i=0}^{m-2} x_i a_i 2^i = \\ &= -2^{m-1} + (1 - x_i a_{m-1}) 2^{m-1} + \sum_{i=0}^{m-2} (x_i a_i) 2^i = -2^{m-1} + A_{X_{NB}}^{(i)} \end{aligned}$$

Stąd wynika, że


$$X_{U2} A_{U2} = \sum_{i=0}^{k-1} 2^i A_{NB}^{(i)} + 2^{m-1} - 2^{k+m-1}$$



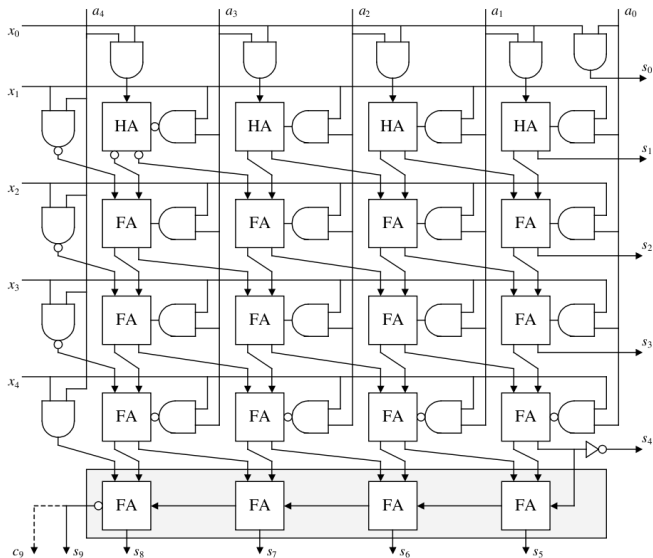
# Szybkie mnożenie w kodzie uzupełnieniowym



## Dzielenie

 

 
Wykres dzielenia:  $r_{i+1} = \beta r_i - q_{m-i}D$ ,  $0 \leq r_{i+1} < D$   
(podstawa  $\beta = 4$ )




Dzielenie w systemie dwójkowym – kolejne bity ilorazu: 10010

## Dzielenie nieodtworzące

- ▶ skalowanie:  $|2^{-m}X| < |D| \rightarrow$  normalizacja ilorazu  
( $|D/2| < |2^{-m}X| < |D|$ )  
znormalizowanym ilorazem jest  $0 + f(0, f_{v2})$  lub  $-1 + f(1, f_{v2})$
- ▶  $XD < 0 \rightarrow r_0 = 2^{-m}X + D, q_0 = 1;$   
 $XD > 0 \rightarrow r_0 = 2^{-m}X - D, q_0 = 0$   
$$q_{-i} = \begin{cases} 0, & \text{gdy } r_i \cdot D < 0 \\ 1, & \text{gdy } r_i \cdot D \geq 0 \end{cases}, \quad r_{i+1} = 2r_i + (1 - 2q_{-i})D$$

 


## Dzielenie nieodtworzące

 

- ▶  $X/R$  – rejestr reszt,  $Q$  – rejestr ilorazu,  $D$  – rejestr dzielnika

## Dzielenie nieodtworzące w macrycy

 

- ▶ odejmowanie/dodawanie z propagacją przeniesień skrótnych
- ▶ czas dzielenia w macrycy zawierającej  $n$  wierszy jest rzędu  $n^2$

# Działania zmiennoprzecinkowe

## Formaty zmiennoprzecinkowe IEEE 754/854

Parametr	Symbol	SINGLE	EXT-SNGL	DOUBLE	EXT-DBL
Rozmiar formatu	$n$	32	$\geq 43$	64	$\geq 79$
Rozmiar znacznika*	$m$	23 (+1)	$\geq 32$	52 (+1)	$\geq 64$
Rozmiar wykładnika	$e$	8	$\geq 11$	11	$\geq 15$
Obciążenie wykładnika	$N$	127	$\geq 1023$	1023	$\geq 16383$
Zakres wykładnika	$E$	$[-126, +127]$	$[-(N-1), +N]$	$[-1022, +1023]$	$[-(N-1), +N]$
Dokładność *	$ulp$	$2^{-23} \oplus 10^{-7}$	$2^{-m+1}$	$2^{-52} \oplus 10^{-15}$	$2^{-m+1}$
Zakres formatu	$RNG$	$\cong 2^{128}$ $\cong 3,8 \cdot 10^{38}$	$\geq 2^{1024}$	$\cong 2^{1024}$ $\cong 9 \cdot 10^{307}$	$\geq 2^{16384}$

## Problemy


- ▶ niedokładność
- ▶ zaokrąglanie i normalizacja
- ▶ nadmiar lub niedomiar  $\Rightarrow$  obsługa (skalowanie wyniku)
- ▶ nie-liczby

# Wyrównanie argumentów zmiennoprzecinkowych


- ▶ Dodawanie i odejmowanie

$$F_1 \pm F_2 = M_1 \beta^{E_1} \pm M_2 \beta^{E_2} = \beta^{E_1} (M_1 \pm M_2 \beta^{E_2 - E_1}) \quad (E_1 > E_2)$$

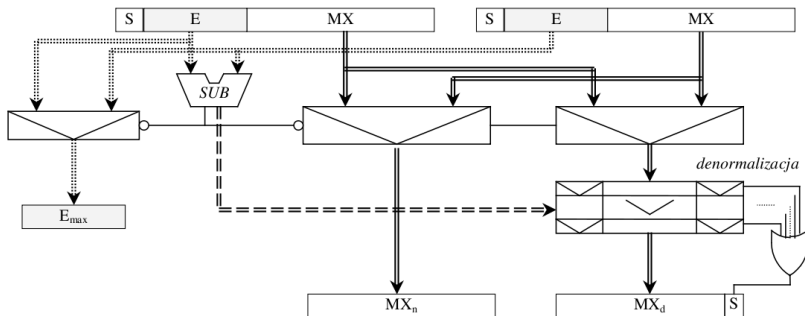- ▶ zwykle konieczne wyrównanie – denormalizacja argumentu



# Sumator zmiennoprzecinkowy

 


*Moduł wykładnika:* SIGN – generator znaku wyniku, MPX – multiplexer wyboru wykładnika wyniku, SUB – układ odejmujący wykładniki, ALIGN – sterowanie denormalizacją znaczników. *Moduł znacznika:* ADD/SUB - sumator znaczników, ShR – układ przesunięcia w prawo, LZE – koder wiodących zer, ShR/ShL – układ postnormalizacji, ROUND – układ zaokrąglania.


 
# Zmiennoprzecinkowy układ mnożąco-dzielący

Mnożenie i dzielenie (# – mnożenie lub dzielenie)

$$F_1 \# F_2 = M_1 \beta^{E_1} \# M_2 \beta^{E_2} = (M_1 \# M_2) \beta^{E_1 \pm E_2}$$



Mnożenie zmiennoprzecinkowe (---) i obliczanie odwrotności dzielnika (- - -) (2-D – uzupełnianie przybliżenia, MULT – macierz mnożąca, NORM – przesuwnik, ADD – sumator, ROUND – układ zaokrągleń,  $m_1$ ,  $m_2$  – bity części całkowitej iloczynu)